

计算机组成 CPU 设计文档-P4

计算机组成 CPU 设计文档-P4.....	1
1、 CPU 基本参数与指标	2
2、 CPU 模块结构	2
一、 模块规格（数据通路）	3
1、 数据通路	3
2、 IFU（取指令单元）	3
3、 GRF（通用寄存器组）	4
4、 ALU（逻辑运算单元）	5
5、 DM（数据存储器）	6
6、 Ext（位数扩展器）	7
7、 Nadd（分支指令 Pc 计算器）	7
8、 Jump（绝对跳转指令 Pc 计算器）	7
二、 模块规格（控制电路）	8
三、 CPU 功能测试	11
1、 功能测试原则	11
2、 测试策略	11
3、 测试实例	11
四、 本章思考题	17
9. 有关 CPU 扩展的说明	20

整体结构与概览

1、CPU 基本参数与指标

处理器类型：单周期

处理器字长：32 位

处理器支持指令集：{addu, subu, jr, sll(nop), ori, lui, beq, lw, sw, jal}

顶层封装模块端口：

表格 1 顶层封装模块端口

端口名	类型	描述
Reset	In	接受同步复位信号，对 PC、GRF 和 Mem 复位。
Clock	In	接受时钟驱动信号，驱动 PC、GRF/W、IM/W

2、CPU 模块结构

a) 数据通路

- 1、IFU (取指令单元)：包括 PC 和存放指令的 ROM，用于输出当前指令码。
- 2、GRF (通用寄存器组)：内含 32 个寄存器，支持对寄存器值的读写。
- 3、ALU (算术逻辑单元)：运算执行部件，对 32 位数执行多种运算。
- 4、DM (数据存储器)：存储数据部件，支持读写。
- 5、EXT (位扩展器)：将 16 位数扩展为 32 位数，支持有/无符号扩展。
- 6、Nadd (条件分支计算器)：根据 $Pc+4$ 和立即数，计算分支成立的 Pc 值。
- 7、Jump (无条件跳转 Pc 计算器)：根据 Pc 和立即数，计算 Jal 指令 Pc 值。

b) 控制信号

- 1、控制器：识别指令并生成 CPU 各部分的控制信号，使用逻辑阵列实现。

一、模块规格（数据通路）

1、数据通路

表格 2 数据通路端口总表

	PC	IF	GRF				ALU			DM		Ex
Instr	<u>PC</u>	IF	RA1	RA2	<u>WA</u>	<u>WD</u>	A	B	C	Addr	WD	Ex-32
Addu	Pc+4	Pc	IF[25:21]	IF[20:16]	IF[15:11]	ALU	R1	R2				
Subu	Pc+4	Pc	IF[25:21]	IF[20:16]	IF[15:11]	ALU	R1	R2				
Jr	R1	Pc	IF[25:21]									
Sll	Pc+4	Pc		IF[20:16]	IF[15:11]	ALU		R2	IF[10:6]			
Ori	Pc+4	Pc	IF[25:21]		IF[20:16]	ALU	R1	ZE(IM)				IF[15:0]
Lui	Pc+4	Pc			IF[20:16]	ALU		ZE(IM)				IF[15:0]
Beq	Nadd Pc4	Pc	IF[25:21]	IF[20:16]			R1	R2				
Lw	Pc+4	Pc	IF[25:21]		IF[20:16]	DM	R1	SE(IM)		ALU		IF[15:0]
Sw	Pc+4	Pc	IF[25:21]	IF[20:16]			R1	SE(IM)		ALU	R2	IF[15:0]
Jal	Jump	Pc			\$31	ALU						

*SE : Sign-Extend; ZE: Zero-Extend

**Lui 指令操作与指令手册存在细微差异，为统一化预先进行了 32 位扩展。

***下划线端口：存在多路数据输入，需要使用选择器。

2、IFU（取指令单元）

a) 端口

表格 3 IFU 端口表

端口名称	类型	功能描述
Clock	In	控制信号，接受时钟信号
Reset	In	控制信号，接受 Pc 同步复位信号

Branch_Jump	In	控制信号，接受指令是否为跳转指令
Pc_Update[31:0]	In	数据通路，分支/跳转指令中接受 PC 更新值
PC[31:0]	Out	数据通路，输出 PC（32 位 Byte 编址 ）
Instr[31:0]	Out	数据通路，输出 32 位指令二进制码

b) 功能描述

- IFU 主要由 PC 和存放指令的 ROM 组成，用于取出指令和 PC 更新。
- ROM 规格为 1024*32bits，**字编址（访问时需地址转换）**。
- PC 为 32 位二进制，起始地址为 0x00003000，**字节编址**，支持向字编址转换（除 4）。

c) 注意事项

- ROM 和 RAM 部件的地址端口为字编址地址。为保证兼容性，该设计在顶层设计时用字节编址，而在次层具体部件设计时会进行字编址转换。

3、GRF（通用寄存器组）

a) 端口

表格 4 GRF 端口表

端口名称	类型	功能描述
Clock	In	控制信号，接受时钟信号
Reset	In	控制信号，接受同步复位信号
RegWrite	In	控制信号，接受寄存器写使能信号
ReadAddr1/R[4:0]	In	数据通路，读，接受 Rs 寄存器地址
ReadAddr2/R[4:0]	In	数据通路，读，接受 Rt 寄存器地址
WriteAddr/W[4:0]	In	数据通路，写，接受被写入寄存器地址
WriteData/W[31:0]	In	数据通路，写，接受被写入数据
RegData1/R[31:0]	Out	数据通路，读，输出 Rs 寄存器值
RegData2/R[31:0]	Out	数据通路，读，输出 Rt 寄存器值
WPC[31:0]	None	调试信号，用于寄存器写时 display

b) 功能描述

- GRF 中共有 32 个寄存器，对应 MARS 中的 32 个通用寄存器。（注意：不包括 hi, lo, pc 寄存器。）
- 读：GRF 读功能时作为组合逻辑电路，根据输入地址信号，输出数据。
- 写：GRF 写功能作为时序逻辑电路，相应的 Addr, Data, RegWrite 应在时钟上升沿前做好准备。

c) 备注

- 此版本 GRF 读写功能的地址和数据端口独立，可实现同步读写操作。
- 0 号寄存器恒为 0 值，不可被改写。

4、ALU（逻辑运算单元）

a) 端口

表格 5 ALU 端口表

端口名称	类型	功能描述
AluOp[3:0]	In	控制信号，接受算术逻辑信号
A[31:0]	In	数据通路，接受算术逻辑操作数 A
B[31:0]	In	数据通路，接受算术逻辑操作数 B
C[4:0]	In	数据通路，接受算术逻辑操作数 C（常用于移位）
Result[31:0]	Out	数据通路，输出结果

b) 功能描述

- ALU 受 AluController 的控制信号控制，输出不同的算术逻辑结果：

表格 6 ALU 功能表

AluOp	功能	适用指令
000/0	32 位 +，不带溢出检测	addu, lw, sw
001/1	32 位 -，不带溢出检测	subu

010/2	32 位	ori
011/3	32 位 compare =	beq
100/4	32 位 <<16	lui
101/5	32 位 =A	jr
110/6	32 位 左移运算 B<<C	sll(nop)

5、DM（数据存储器）

a) 端口

表格 7 数据存储器端口表

端口名称	类型	功能描述
Clock	In	控制信号，接受时钟信号
Reset	In	控制信号，接受异步复位信号
MemWrite	In	控制信号，接受写使能信号
MemRead	In	控制信号，接受读使能信号
MemAddr[31:0]	In	数据通路，接受读/写操作地址，byte 编址
WriteData[31:0]	In	数据通路，写，写入数据
ReadData[31:0]	Out	数据通路，读，输出数据
WPC[31:0]	None	调试信号，用于主存写时 display

b) 描述

- 数据存储器使用 RAM 实现，容量为 1024*32bits，RAM 地址为字编址。
- 读/写共用一个地址端口，同一时钟周期只能进行读/写的其中之一。
- 起始地址：0x00000000。

6、Ext（位数扩展器）

表格 8 16-32 位扩展器端口表

端口名称	类型	功能描述
ExtOp	In	控制信号，控制扩展方式（0-zero，1-sign）
In[15:0]	In	数据通路，接收待扩展的 16 位数字。
Out[31:0]	Out	数据通路，输出扩展后的 32 位数字。

7、Nadd（分支指令 Pc 计算器）

表格 9 Nadd 端口表

端口名称	类型	功能描述
PC+4[31:0]	In	数据通路，不发生跳转时下条指令地址
Offset[31:0]	In	数据通路，偏移量（正负，字编址）
Out[31:0]	Out	数据通路， $PC + 4 + Offset \ll 2$

8、Jump（绝对跳转指令 Pc 计算器）

表格 10 Jump 端口表

端口名称	类型	功能描述
PcHead[3:0]	In	数据通路，Pc 大区编址
Jim[25:0]	In	数据通路，J/Jal 指令立即数（绝对字编址）
Out[31:0]	Out	数据通路，{PcHead, Jim, 00}

二、 模块规格（控制电路）

本设计电路中，由于 Verilog 条件判断的易操作性和 jr 型指令与其他 R 型指令在控制信号上存在许多差异。因此不同于 Logisim 中使用 Controller 和 ALUController 分别控制，本电路仅采用 Controller 进行控制。

1、Controller 主控单元

a) 端口

表格 11 主控单元端口功能表

端口名称	类型	功能（所在通路，作用部件，描述）
Op	In	数据通路，指令的 Instr[31:26]
Func	In	数据通路，指令的 Instr[5:0]
RegWrite	Out	控制信号，GRF，GRF 写使能信号（1-允许，0-不允许）
MemRead	Out	控制信号，Mem，Mem 读使能信号（1-允许，0-不允许:高阻）
MemWrite	Out	控制信号，Mem，Mem 写使能信号（1-允许，0-不允许）
Branch_Jump	Out	控制信号，IF，IF 接受外部 Pc 更新信号（1-允许，0-不允许）
WaSel[1:0]	Out	控制信号，MUX，GRF 写地址选择 0：Rt 1：Rd 2：\$31(ra)
WdSel[1:0]	Out	控制信号，MUX，GRF 写数据选择 0：Alu 1：Memory 2：Pc
ExtOp	Out	控制信号，16-32 位扩展类型（1-符号扩展，0-无符号扩展）
AluSrc	Out	控制信号，MUX，ALU-B 端口选择器信号（1-扩展器，0-RD2）
AluOp[3:0]	Out	控制信号，ALU，ALU 驱动信号（具体请参加 ALU 功能表）
nPc_Sel[1:0]	Out	控制信号，MUX，Pc 更新值选址 0：Branch 部件 1：Jump 部件 2：Alu 部件（jr）

b) 信号真值表

表格 12 理论信号真值表

Instr	addu	Subu	Jr	Sll	Ori	Lw	Sw	Beq	Lui	Jal
Op	000000	000000	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111	000011
Func	100001	100011	001000	000000	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
RegWrite	1	1	x	1	1	1	0	0	1	1
MemRead	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MemWrite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Branch_Jump	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
WaSel[1:0]	1	1	xx	1	0	0	xx	xx	0	2
WdSel[1:0]	0	0	xx	0	0	1	xx	xx	0	2
ExtOp	x	x	x	x	0	1	1	1	x	x
AluSrc	0	0	x	0	1	1	1	0	1	x
AluOp[3:0]	0	1	5	6	2	0	0	3	4	xxxx
nPc_Sel[1:0]	xx	xx	2	xx	xx	xx	xx	0	xx	1

表格 13 实现信号真值表

Instr	addu	Subu	Jr	Sll	Ori	Lw	Sw	Beq	Lui	Jal
Op	000000	000000	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111	000011
Func	100001	100011	001000	000000	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
RegWrite	1	1	0(x)	1	1	1	0	0	1	1
MemRead	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MemWrite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Branch_Jump	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
WaSel[1:0]	1	1	0(xx)	1	0	0	0(xx)	0(xx)	0	2
WdSel[1:0]	0	0	0(xx)	0	0	1	0(xx)	0(xx)	0	2
ExtOp	0(x)	0(x)	0(x)	0(x)	0	1	1	1	0(x)	0(x)
AluSrc	0	0	0(x)	0	1	1	1	0	1	0(x)
AluOp[3:0]	0	1	5	6	2	0	0	3	4	0(xxxx)
nPc_Sel[1:0]	0(xx)	0(xx)	2	0(xx)	0(xx)	0(xx)	0(xx)	0	0(xx)	1

*: beq 指令：进入 ALU 比较的值都源于寄存器；立即数为符号扩展。

**：lui 指令与 ori 指令：前者完全不顾及 GRF 读操作，且对扩展方式不在意。

三、 CPU 功能测试

1、 功能测试原则

- 所测试的指令不能够超出 CPU 支持的范围。(谨防同指令标识的拓展指令。)
- 测试的首要目标：全面（例如：正负性、边界数据、边界存储等）。
- 测试步骤：控制信号 -> 单指令 -> 多指令，寄存器、主存 -> 综合

2、 测试策略

1、 控制信号正确性检查：独立检查每条指令的控制信号是否符合设计。

2、 单指令正确性检查：

- a) Addu, subu: 正正（溢出/不溢），负负（溢出/不溢），正负，负正。
- b) Lui, ori：负数的构造。
- c) Sw, lw：非零数边界存储，正负偏移存储。
- d) Beq：成立与不成立跳转，下跳与上跳。
- e) Sll 检查：Nop 功能。
- f) Jal 检查：正负绝对跳转，\$31 赋值细节检查。(pc4)
- g) Jr 检查：\$31, \$0, \$8 检查

3、 综合性程序检查：带条件的存值+带条件的取值。

3、 测试实例

a) 控制信号正确性检查

使用下列代码检查各指令运行时，控制信号值是否符合期望，控制信号期望

输出于第三节以表格给出，在此不再赘述。

```
addu $t1, $t2, $t3
subu $t1, $t2, $t3
lw $t1, 12($t2)
sw $t1, 12($t2)
ori $t2, $t2, 0xffff
lui $t1, 0xf
sll $t1, $t2, 2
back:
beq $t1, $t2, back
jal next
nop
next:
jr $ra
jr $t0
```

代码 1 控制信号正确性检查代码

b) 单指令正确性检查

单指令正确性检查首先是 lui 和 ori，因为这两条指令才能构造非零数。而后，利用构造完成的各种数值，对指令 addu、subu、lw 和 sw 进行测试。

测试代码与期望结果如下：

```

# 单指令运算正确性检查:addu, subu, lw, sw, ori, lui    # 检查内容与期望结果
# Lui, Ori
lui $s0, 0x7ff1                                # 功能检查: $16 = 0x7ff10000
ori $s1, $zero, 0xf001                         # 功能检查: $17 = 0x0000f001
lui $s2, 0xffff
ori $s3, $s2, 0xfffc                          # 负数构造: $19 = -4

# addu, subu
addu $t0, $s0, $s1                            # 不溢出相加: $8 = 0x7ff1f001
addu $t1, $s0, $s0                            # 溢出相加: $9 = 0xffe20000
addu $t2, $s3, $s3                            # 负负相加 $10 = -8
addu $t3, $s1, $t2                            # 正负相加 $11 = 61433
subu $t4, $s1, $t3                            # 正正相减 $12 = 8
subu $t5, $t3, $s1                            # 正正相减 $13 = -8
subu $t6, $s3, $t5                            # 负负相减 $14 = 4
lui $s4, 0x8000
subu $t7, $s4, $t4                            # 负正相减(溢出) $15 = 0xffffffff8

# sw, lw
ori $t8, 0
sw $t0, 0($t8)                                # sw 下边界测试: mem[0] =
0x7ff1f001
sw $t1, 16($t8)                              # sw 偏移量测试: mem[4] =
0xffe20000
ori $t9, 4092
sw $t4, 0($t9)                                # sw 上边界测试: mem[1023] = 8
sw $t5, -16($t9)                             # sw 负偏移测试: mem[1019] = -8

ori $t8, 13
lw $s4, 3($t8)                                # 和为 4 倍偏测试: $20 = 0xffe20000
lw $s5, 0($t9)                                # 上边界测试 $21 = 8
lw $s6, 4($t9)                                # 无效界读入测试

```

代码 2 单指令真确性检查代码 1

而后针对 beq、jal、jr 指令进行检测

```

# 单指令正确性检查: ori, lui, beq, jal, jr          # 检查期望结果和 pc
跳转情况
# beq                      # 检测目的与预期结果
ori $t0, 1
ori $t1, 2
ori $t2, 3
ori $t4, 1

addu $s0, $s1, $s2          # 非跳转语句选择无效检测: pc = pc +
4 (not pc + 4 + 0x8021)
beq $t0, $t1, label2        # 不跳转检测: pc = pc+4
nop
label1:
    lui $s0, 0xf000
    beq $t0, $t4, label4    # 正跳转检测: pc = pc+4+8
label2:
    lui $s1, 0x0f00
label3:
    lui $s2, 0x00f0
    jal function_begin
    ori, $t5, 0x3048        # 非 ra 跳转, 至 return 标签
    jr $t5
label4:
    lui $s3, 0x000f
    addu $t0, $t0, $t4
    beq $t0, $t1, label3    # 逆跳转检测: pc = pc+4-16

    jal function_end
return:
    ori $s6, $zero, 0x00f0
    jal function_end

function_begin:
    ori $s4, $zero, 0xf000
    jr $ra
    ori $s5, $zero, 0x0f00
function_end:
# 顺序: label1 -> label4 -> label 3-> function_begin -> return
-> function_end
# 最终期望输出: $16 = 0xf0000000, $17 = 0, $18 = 0x00f00000, $19
= 0x000f0000, $20 = 0x0000f000, $21 = 0, $22 = 000000f0, $31 =
00003050, $8 = 3

```

代码 3 单指令正确性检查代码 2

c) Beq, jal, jr 检查：死循环构造

```
# beq, jal, jr 测试：死循环维护
ori $t0, 100
ori $t1, 50
ori $t2, 150
addu $t1, $t1, $t0

label:
    beq $t1, $t2, loop1
    jal end

loop1:
    jal loop2
    jal label

loop2:
    jr $ra
end:
```

- d) 综合性程序检查：递归运算检查。检查时，主要检查输出运行步骤和\$16的值是否和 Mars 一致。

```
# p4 指令综合测试
# addu, subu, jr, sll(nop), ori, lui, lw, sw, beq, jal
ori $t1, 4
ori $t2, 4                # 4 层级别的递归
ori $t3, 1
lui $sp, 0
ori $s7, 0x3044
ori $sp, 4096             # initial $sp to 4092
ori $a0, 1                # set 调用函数参数
jal function begin
nop
jal end

function begin:
    subu $sp, $sp, $t1
    sw $s0, 0($sp)
    subu $sp, $sp, $t1
    sw $ra, 0($sp)
    beq $a0, $t2, return   # if(a0 == t2) return;
    lui $s0, 0             # li $s0 0
    ori $s0, 0             # int i = 1;
loop:
    # start of main content
    addu $s1, $s1, $s0     # s1 += i;

    subu $sp, $sp, $t1     # backup
    sw $a0, 0($sp)
    addu $a0, $a0, $t3     # a0 ++
    jal function begin     # call next layer
    nop
    lw $a0, 0($sp)
    addu $sp, $sp, $t1     # recover
    # end of main content
    addu $s0, $s0, $t3     # i++
    beq $s0, $a0, loop end
    nop
    jr $s7                # 此语句在程序中的编号不可以发生变化
loop end:

return:
    lw $ra, 0($sp)
    addu $sp, $sp, $t1
    lw $s0, 0($sp)
    addu $sp, $sp, $t1
    jr $ra
    nop
function end:
end:
# 期望输出: $16 = 0 + 1*(0 + 1) + ... + (n-2)*(0 + 1 + ... + n-2), 当 n=4
# 时, 结果为 7
```

代码 4 综合性功能检测代码

四、本章思考题

1. 根据你的理解，在下面给出的 DM 的输入示例中，地址信号 `addr` 位数为什么是[11:2]而不是[9:0]？这个 `addr` 信号又是从哪里来的？

文件	模块接口定义
dm.v	<pre>dm(clk,reset,MemWrite,addr,din,dout); input clk; //clock input reset; //reset input MemWrite; //memory write enable input [11:2] addr; //memory's address for write input [31:0] din; //write data output [31:0] dout; //read data</pre>

答：在使用 reg 模拟的 DM 中，reg 的大小实际上为 32 位即一字大小，而输入的地址是按照 byte 编址的，为了转换为 word 编址，则需要右移两位，也便等价于选择[11:2]这个区段。这个 `addr` 信号来源于 alu 计算和取位的结果。

2. 在相应的部件中，`reset` 的优先级比其他控制信号（不包括 `clk` 信号）都要高，且相应的设计都是同步复位。清零信号 `reset` 是针对哪些部件进行清零复位操作？这些部件为什么需要清零？

答：reset 信号对象是 GRF、PC 和 DM。复位可以理解为重新执行这一段程序，因此要对电路中“有长久影响”的“时序部件”进行恢复，这其中便包括 PC、GRF 和 DM（IM 由于存储指令固不进行复位）。

3. 列举出用 Verilog 语言设计控制器的几种编码方式（至少三种），并给出代码示例。

答：

表格 14 编码方式表

编码方式	样例
Assign+三目赋值运算	Assign Rtype = (Op = 000000) ? 1:0;
Case 语句	Case(Op):

	6'b000000: {Rtype, lw} = 2'b10; 6'b100011: {Rtype, lw} = 2'b01; Default: {Rtype, lw} = 2'b00;
If 语句	If(Op == 6'b000000) {Rtype, lw} = 2'b10; Elseif(Op == 6'b100011) {Rtype, lw} = 2'b01; Else {Rtype, lw} = 2'b00;

4. 根据你所列举的编码方式，说明他们的优缺点。

答：

- a) assign 语句+三目运算符。优点：极致简洁，无需考虑锁存器问题。缺点：在条件较多时，需要嵌套，容易出现错误。
- b) case 语句。优点：简洁，接口性强。缺点：多变量赋值时容易造成锁存器，只能判断单一变量。
- c) if-else 语句。优点：灵活性强，C 语言形式。缺点：多变量赋值时易造成锁存器，新增维护时不方便。

5. C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理，这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此，如果仅仅支持 C 语言，MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。请说明为什么在忽略溢出的前提下，addi 与 addiu 是等价的，add 与 addu 是等价的。提示：阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

答：addi、add 之于 addiu、addu 的差异是 33 位\32 位操作和在利用加法器计算出结果后是否需要进行溢出判断。而带溢出判断的指令之所以将加法操作数变为 33 位其原理是分析“次高位和最高位是否有相同的进位”以判断是否溢出，最后

也会只取出低 32 位的数(等价于 32 位操作数运算)。因此若始终忽略溢出语句, 那么 if (true) 的内容可以直接被忽视, 易知是等价的。

6. 根据自己的设计说明单周期处理器的优缺点。

a) 优点

- i. 以组合逻辑电路为主, 时序部件很少, 电路简单易实现。
- ii. 指令执行完全按照顺序, 不存在依赖(结构、数据、控制)的问题。

b) 缺点

- i. 运行时间慢, 时钟周期取决于最慢执行指令的时常。
- ii. 低吞吐率。

7. 简要说明 jal、jr 和堆栈的关系。

答: jal、jr 和堆栈三者常常一并使用以完成子函数的调用功能, 三者运用在子函数调用时往往会按照: 寄存器备份入栈-jal 跳转记录-函数执行-寄存器恢复出栈-jr 返回调用位置的顺序执行。因此也可以理解为 jal 与堆栈的压入相关, 而 jr 与堆栈的弹出相关。

9. 有关 CPU 扩展的说明

本单周期 CPU 支持一定的扩展，允许使用 Logisim 软件对线路进行调整，以完成更多指令功能，用户在自行拓展时，应主要遵循以下几个步骤。

- 分析指令，查阅现有 Controller 真值表和数据通路总表。
- 手工绘制新增指令的数据通路，并写出需要修改和新增的控制信号。（考虑是否新增数据元件）
- 先完善数据通路。先微观：以每个功能子电路为单位新增和修改功能；后宏观：根据端口表修改通路。
- 后完善控制电路：根据分析结果在 Controller 中新增或修改控制信号。
- 测试阶段：控制信号测试-单指令多情况测试-综合测试。

*：在现场测试修改时，若对 v 文件进行了改动，请务必在文档文件起头注释。